Temrin No: 11	Opampın Gerilim İzleyici Olarak Kullanılması

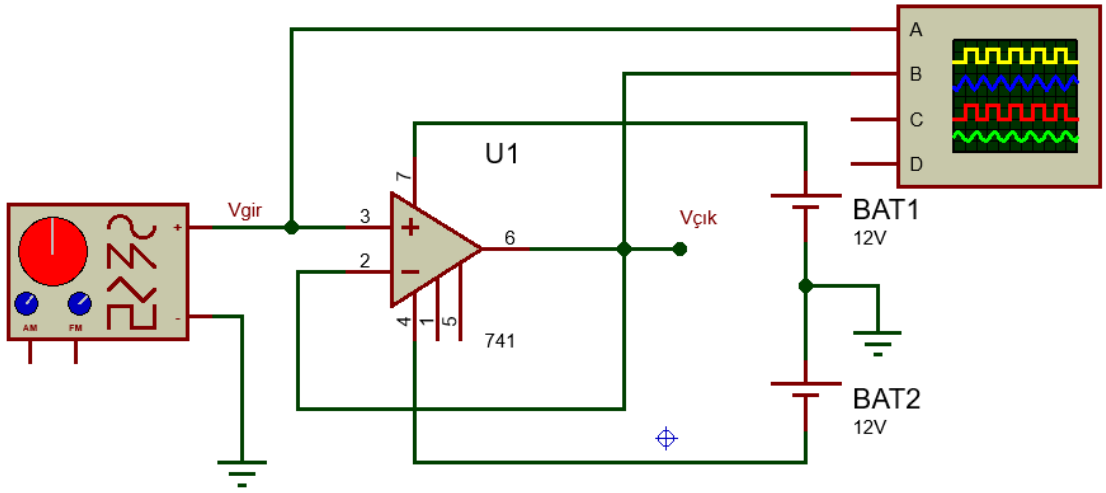

Şema 1: Opamplı Gerilim İzleyici Devre Uygulaması

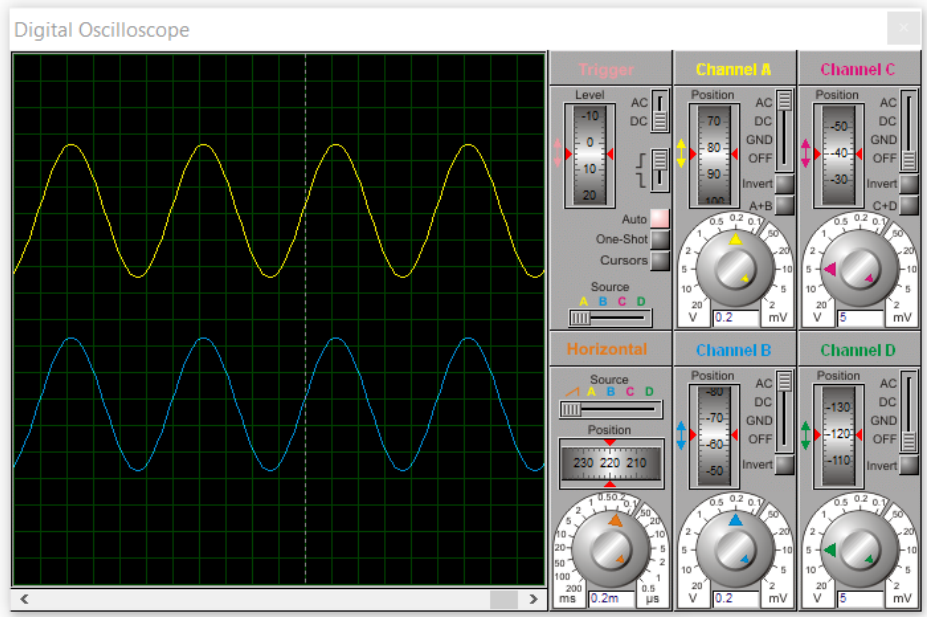

Görsel 1: Osiloskop ayarları

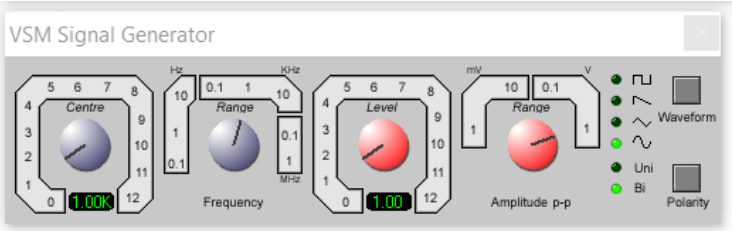

Görsel 2: Sinyal jeneratörü ayarları

İşlem basamakları:

1. Şema 1'de verilen devrede kullanılan malzemeleri çizim alanına çağırınız.
2. Şema 1'de görüldüğü gibi devreyi çiziniz.
3. Sinyal jeneratörünün frekansını 1 kHz ve genliğini tepeden tepeye 1 Volta ayarlayın.
4. Devreyi yukarıdaki görsellerde olduğu gibi simüle ediniz.
5. Giriş ve çıkış işaretlerini osiloskopta gözlemleyin.
6. Devre gerilim izleyici olarak çalıştı mı? Giriş ve çıkış işaretleri arasında fark var mı?

DEĞERLENDİRME									
Adı Soyadı	İşlem Basamakları						Düzen	Süre	Toplam
	1	2	3	4	5	6			
	10	10	20	10	10	20	10	10	100